
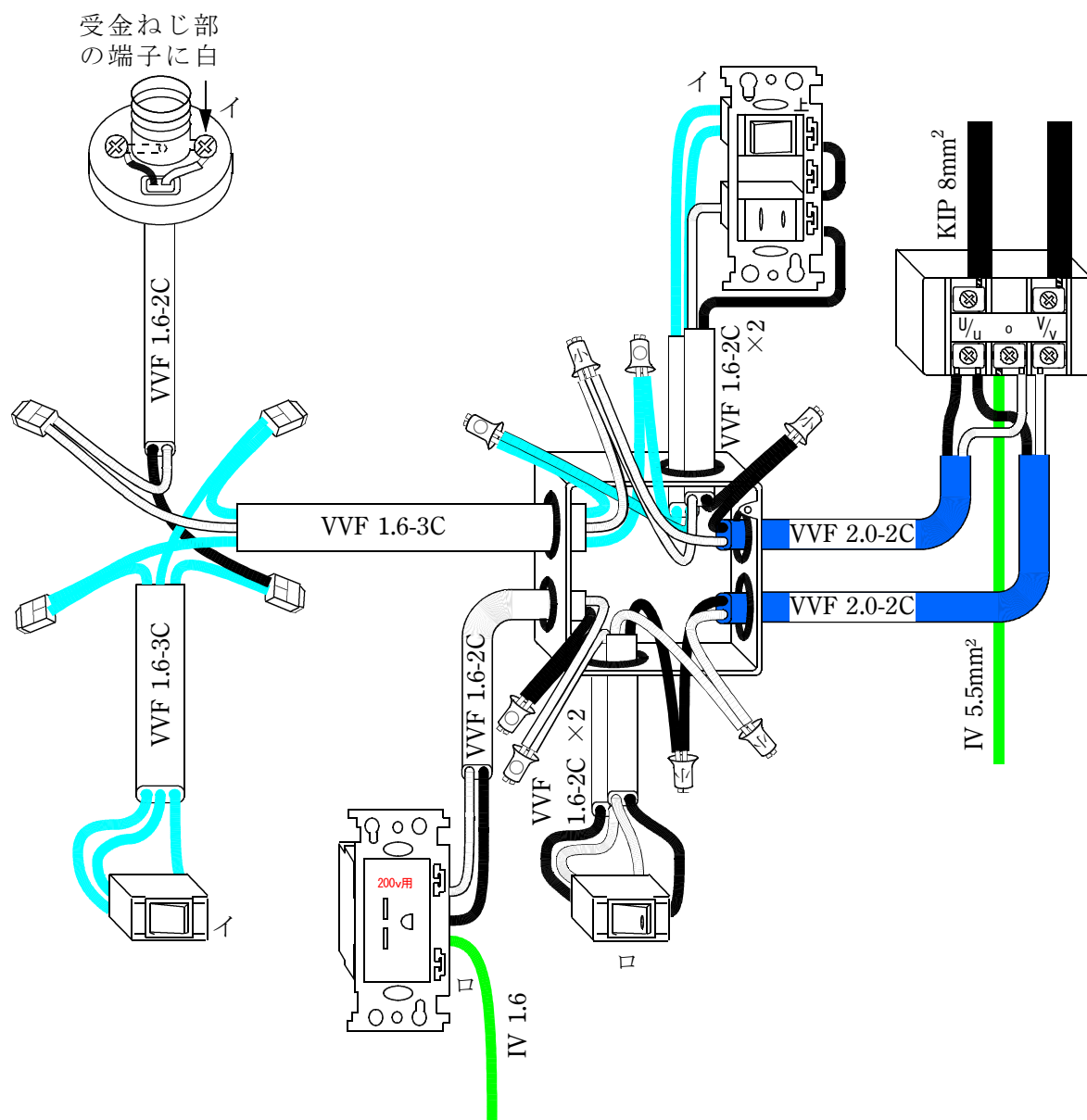


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、■ は電線の色別を問わないことを示す。

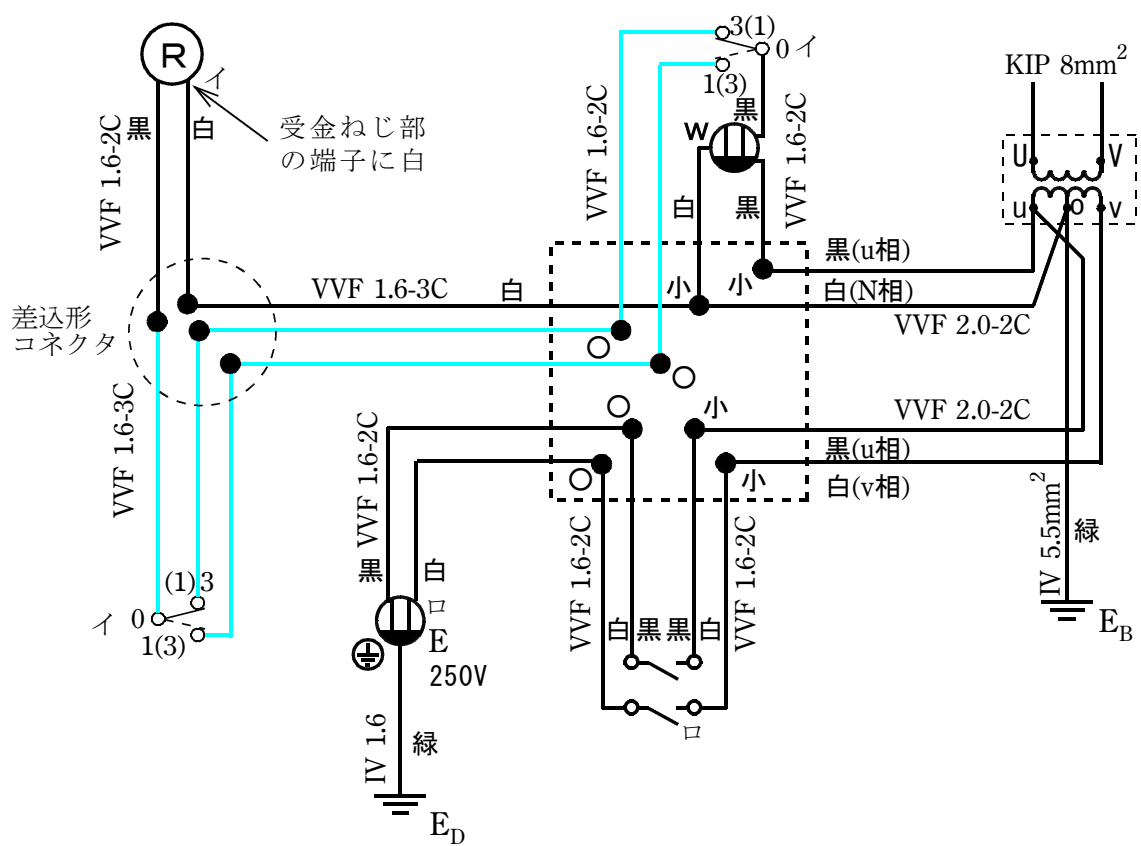

【複線図】




【正解作品例】

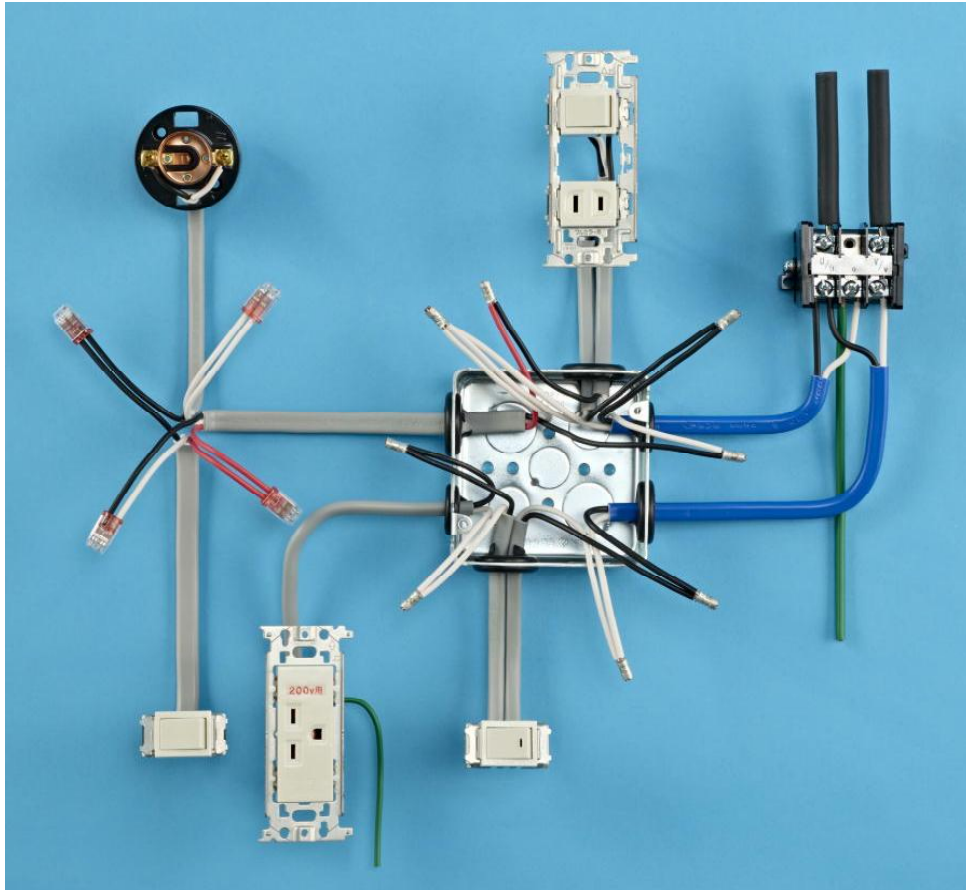

[illegible]




【正解作品例】

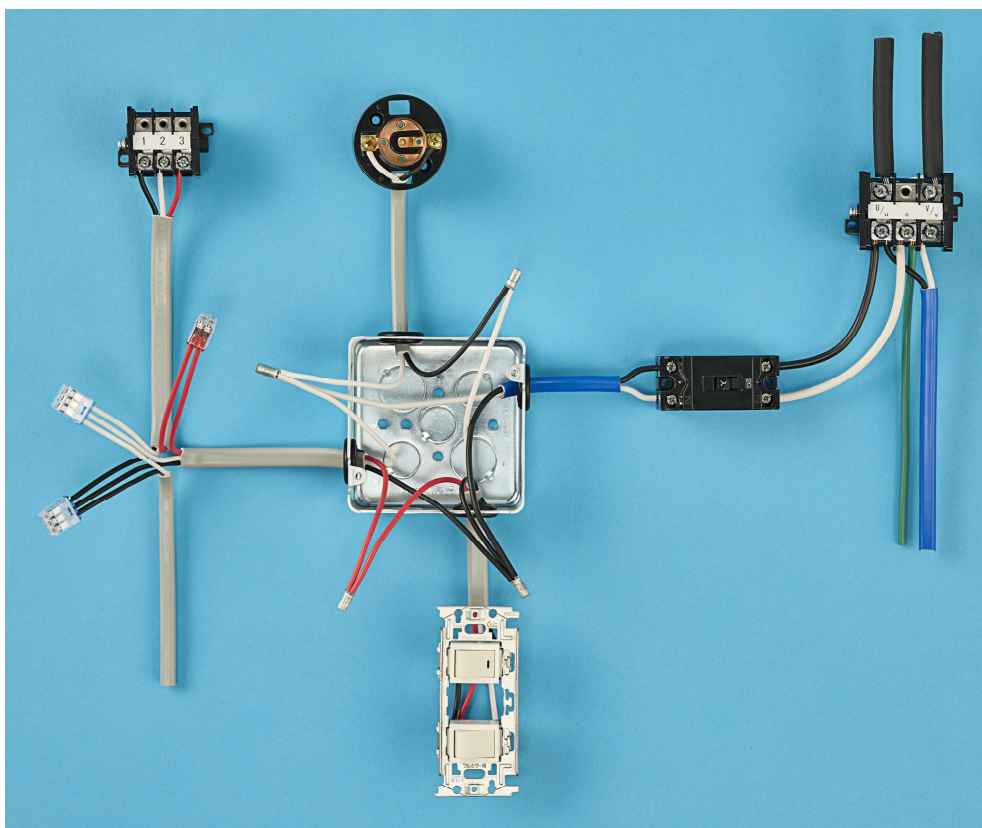




【複線図】

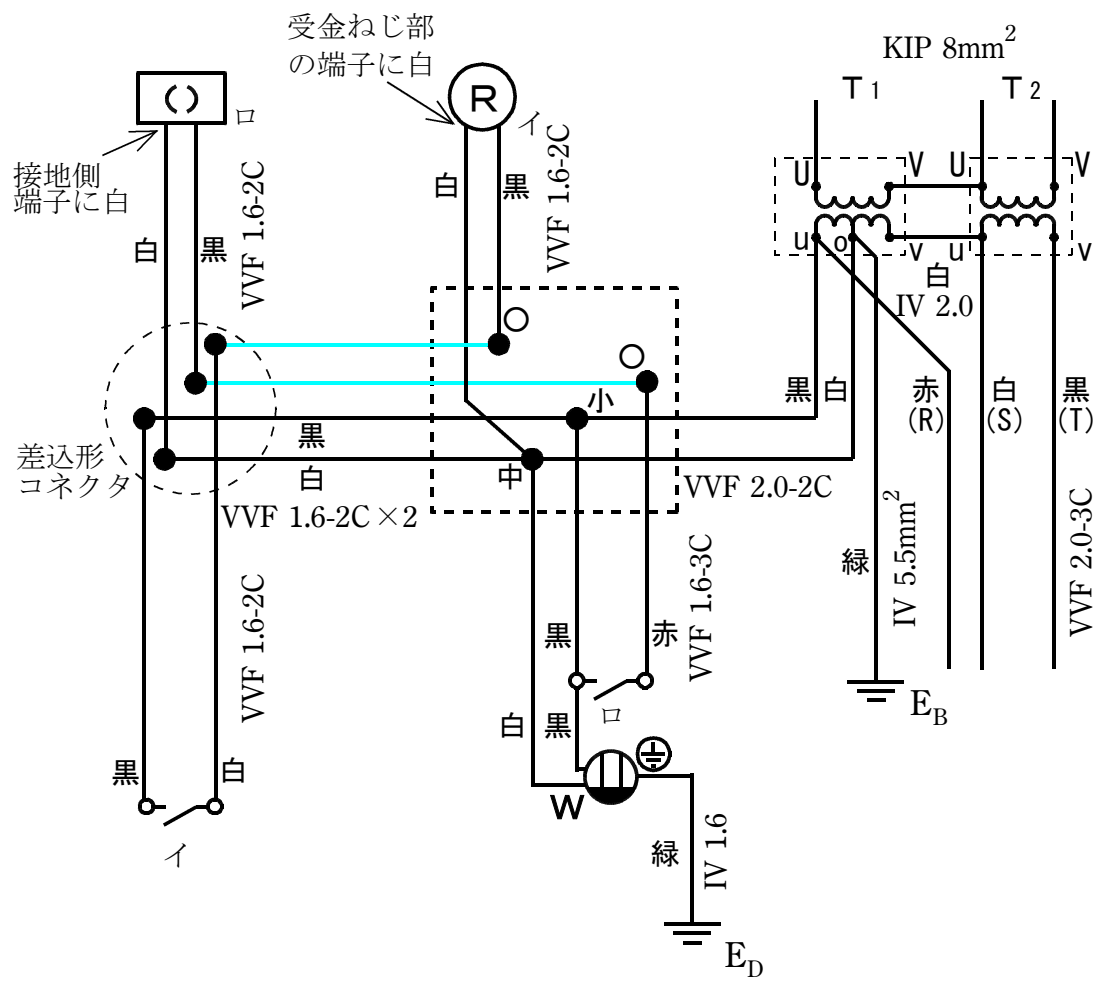




■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、  は電線の色別を問わないことを示す。

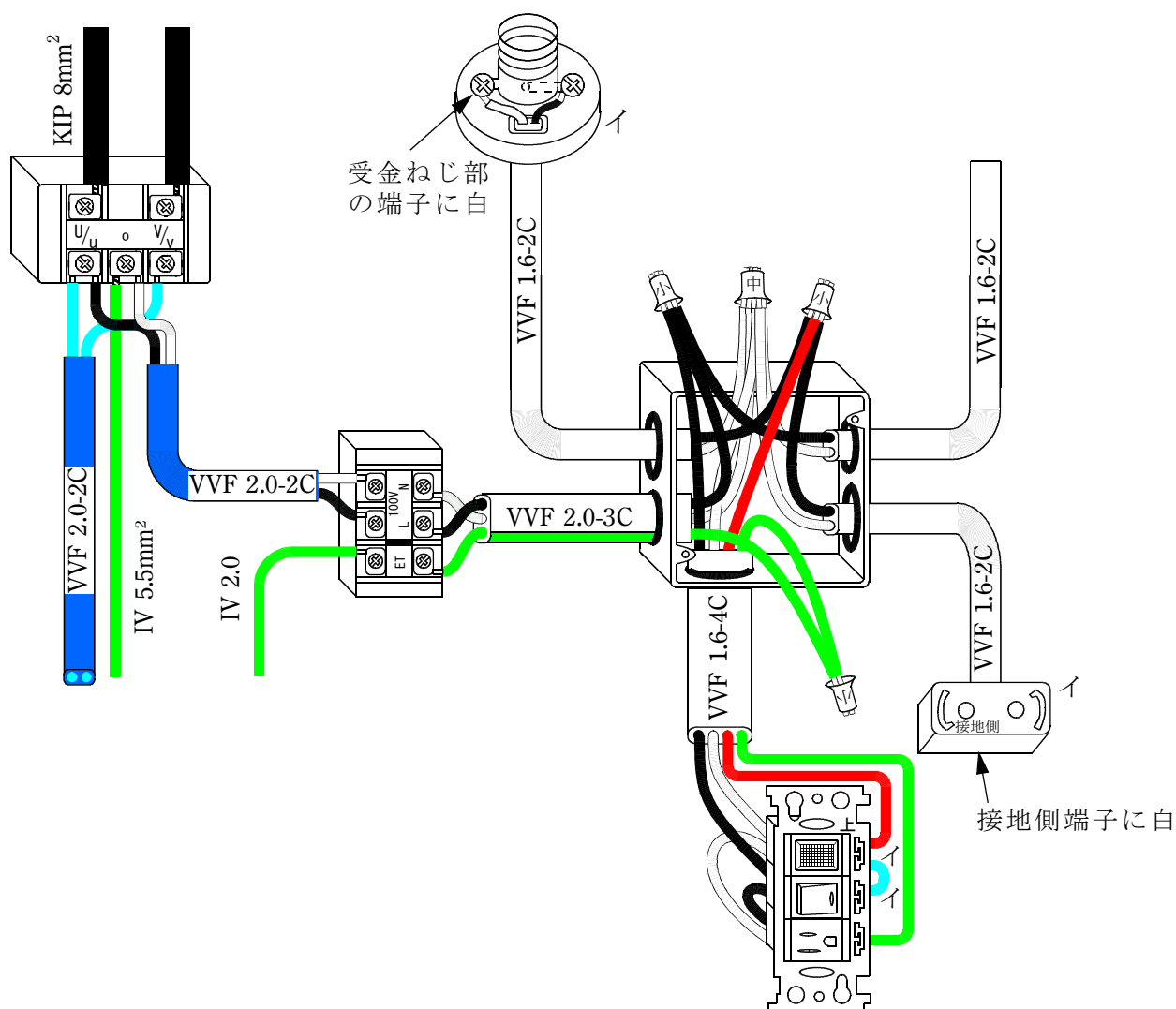


【複線図】

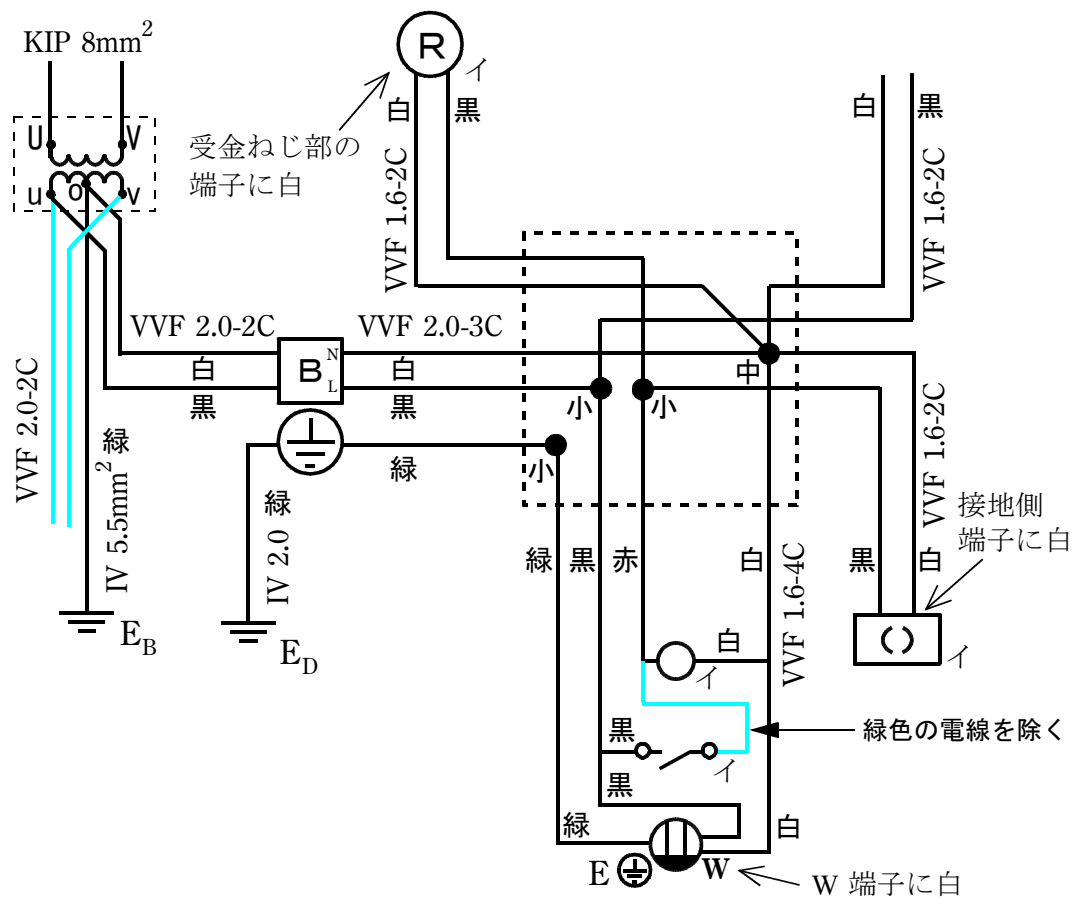


【正解作品例】

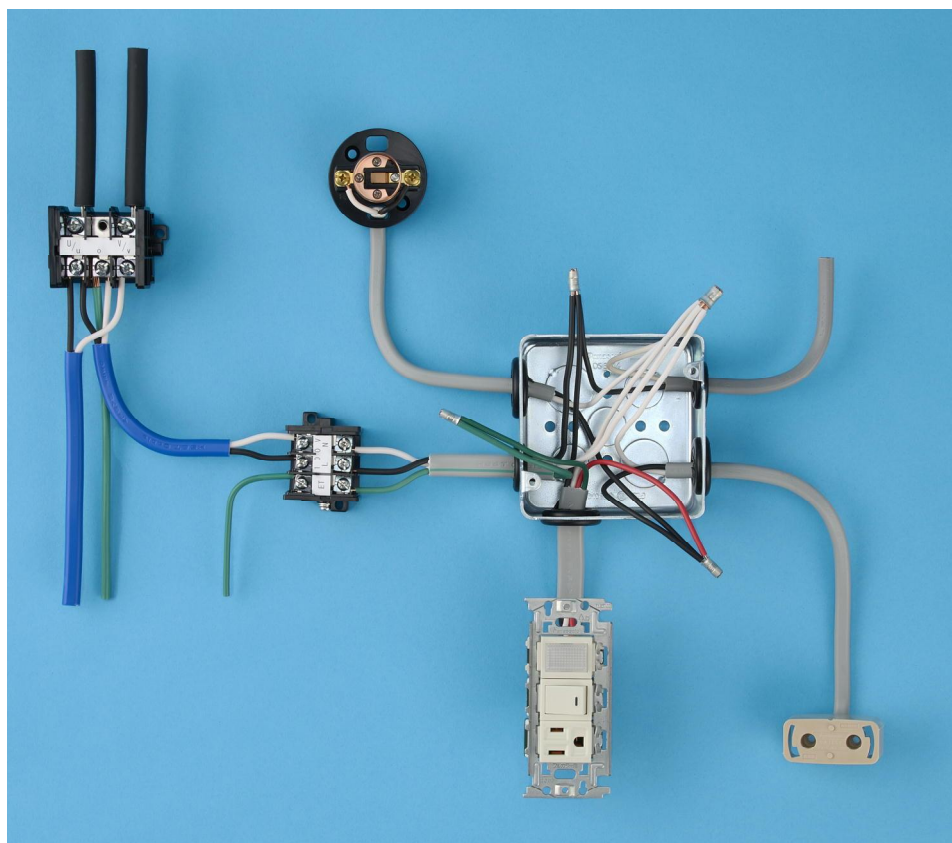


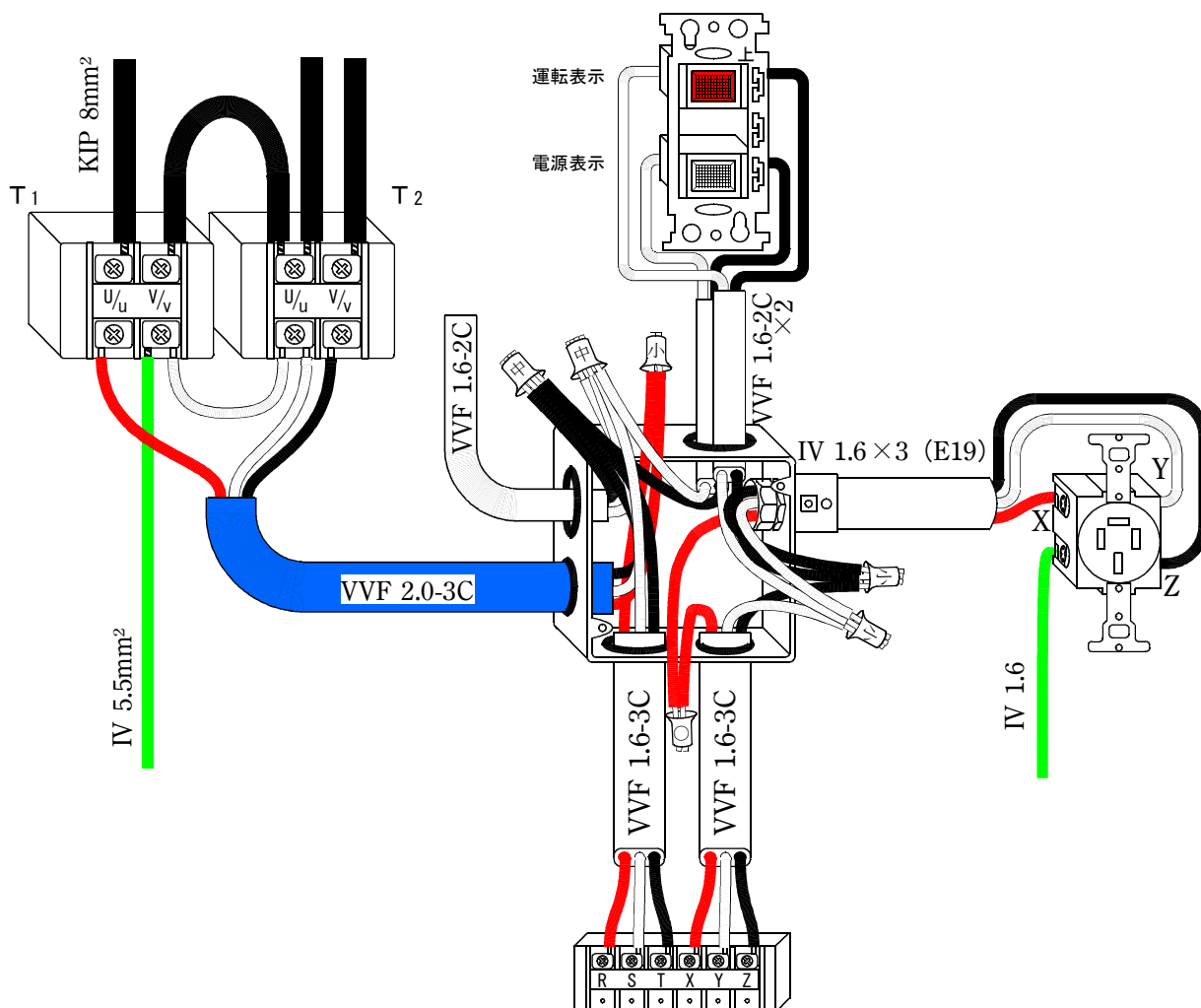

【複線図】

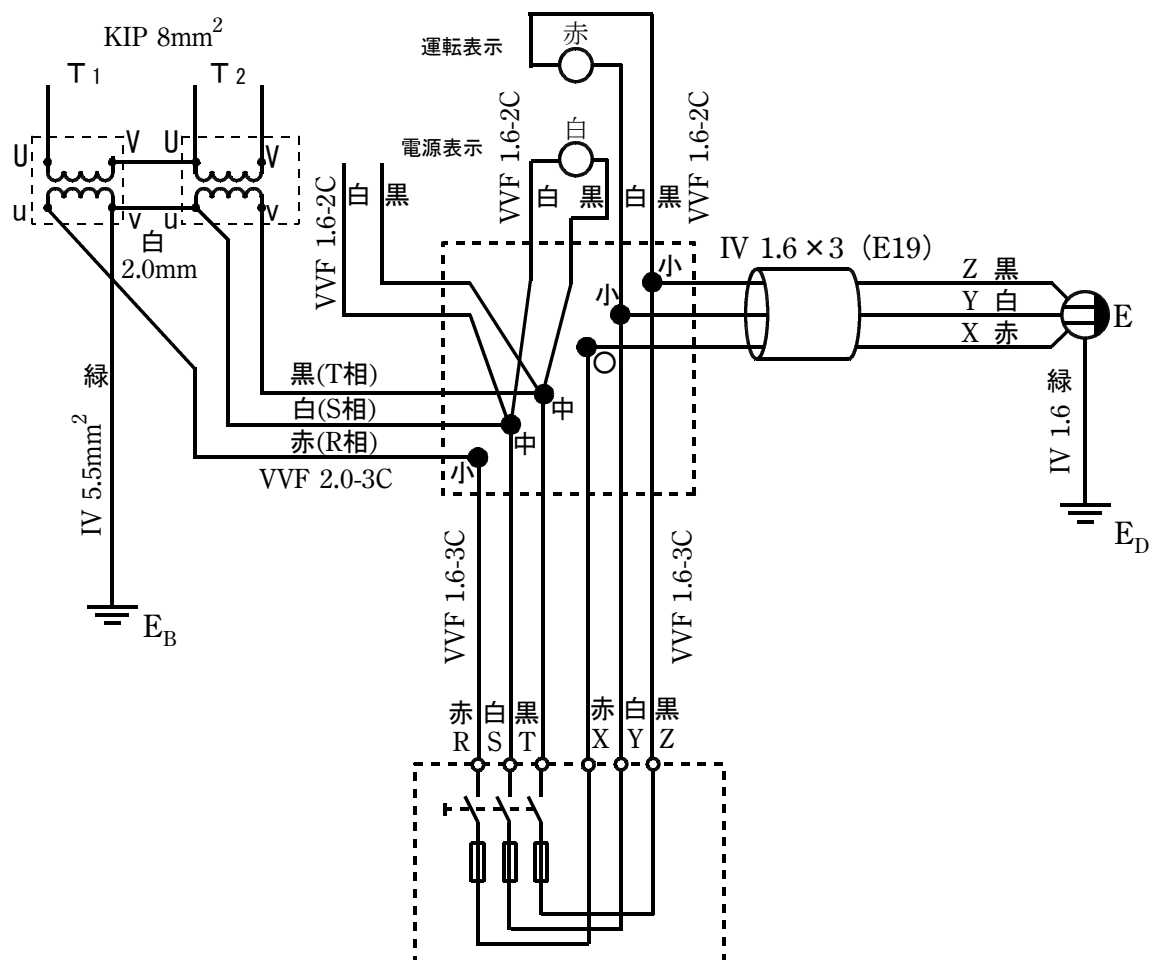


【正解作品例】

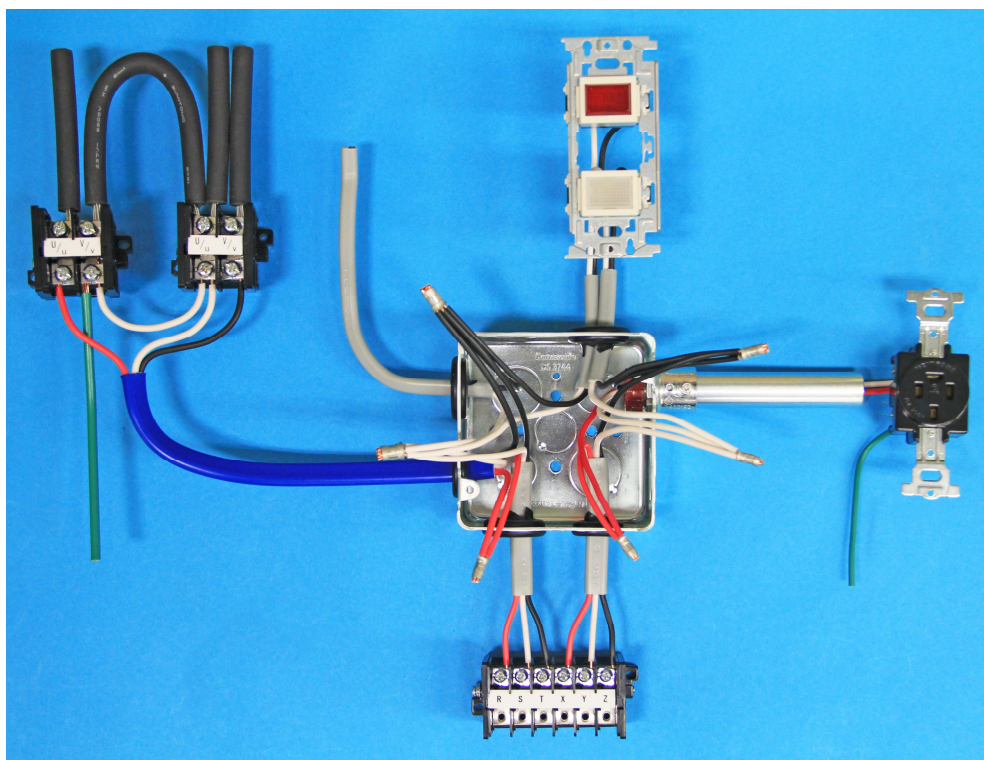


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、  は電線の色別を問わないことを示す。

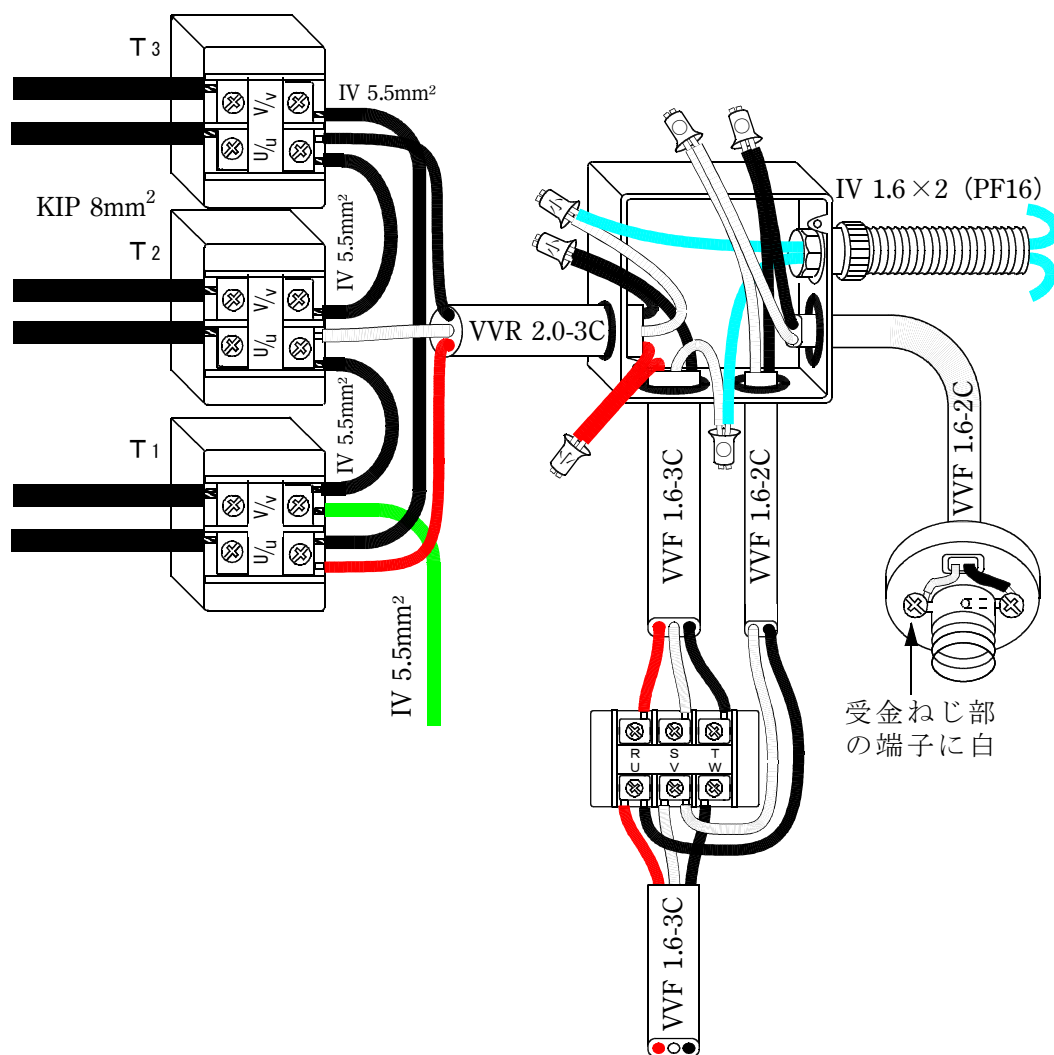

【複線図】

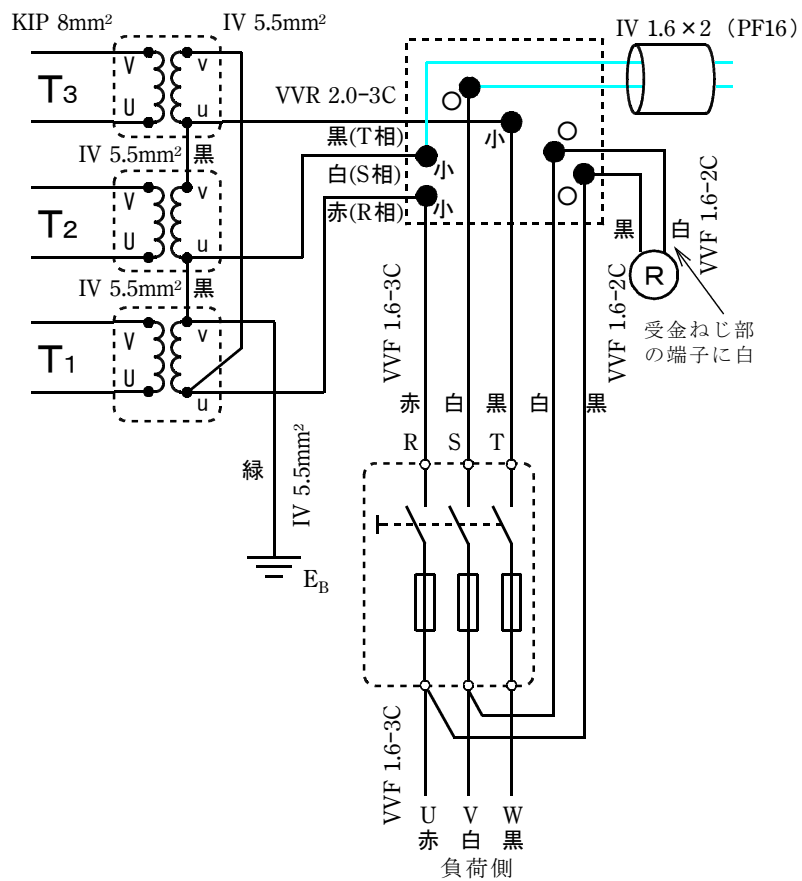


【正解作品例】

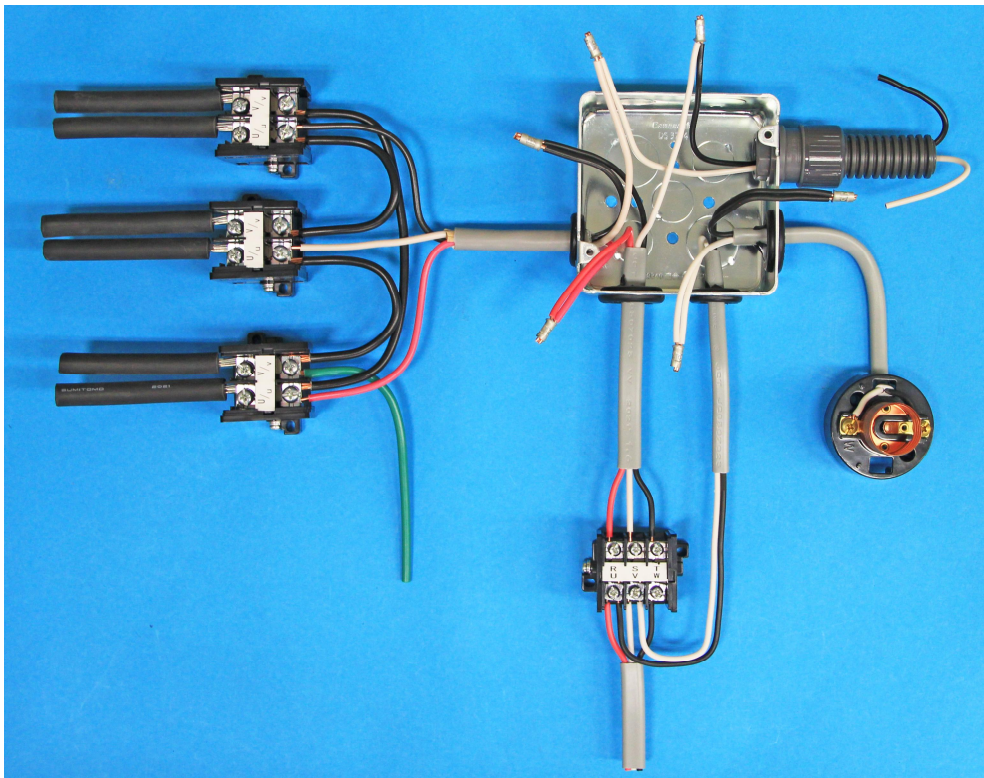


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、■ は電線の色別を問わないことを示す。

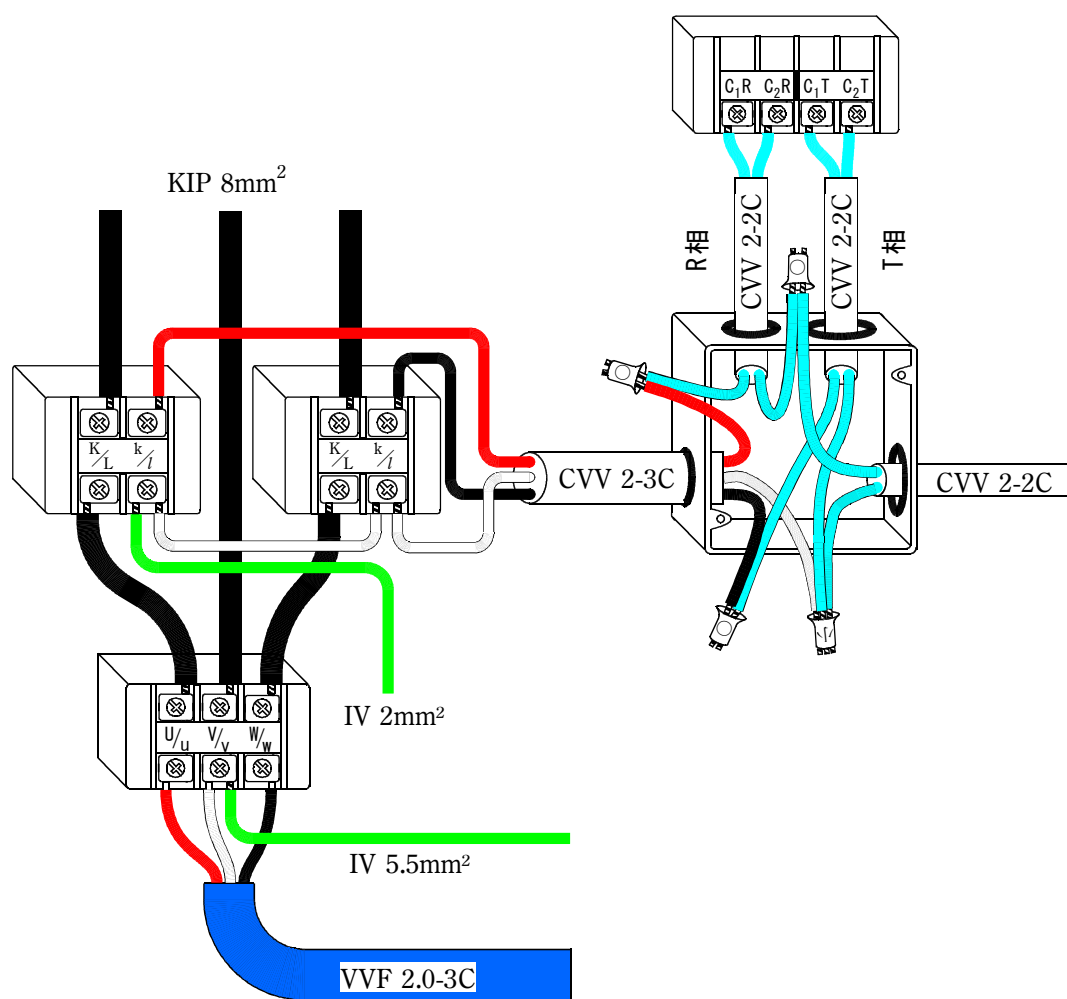

【複線図】

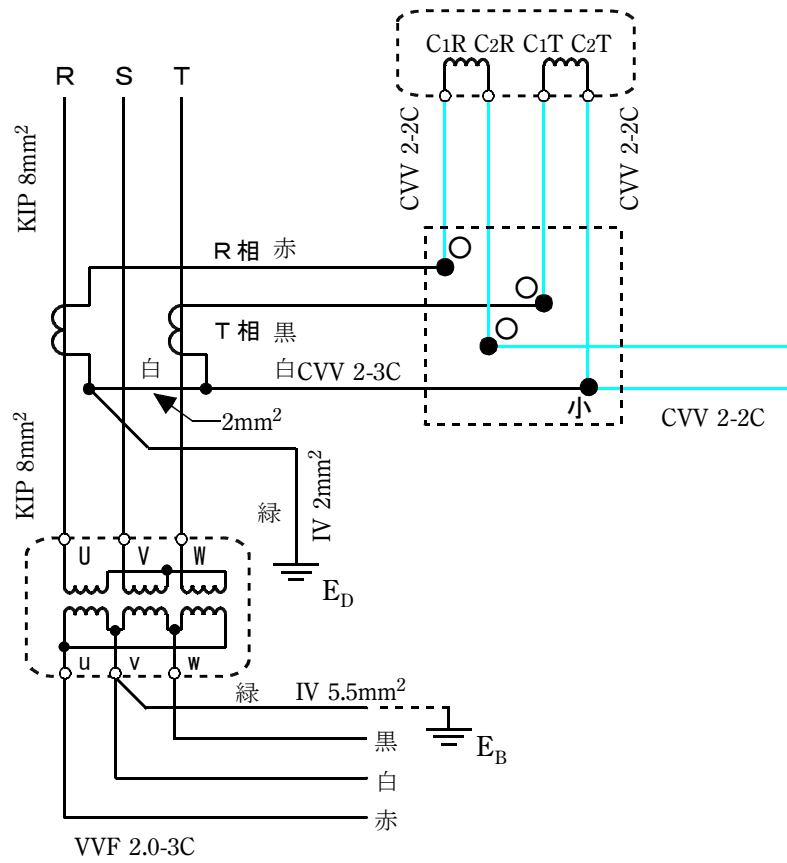


【正解作品例】

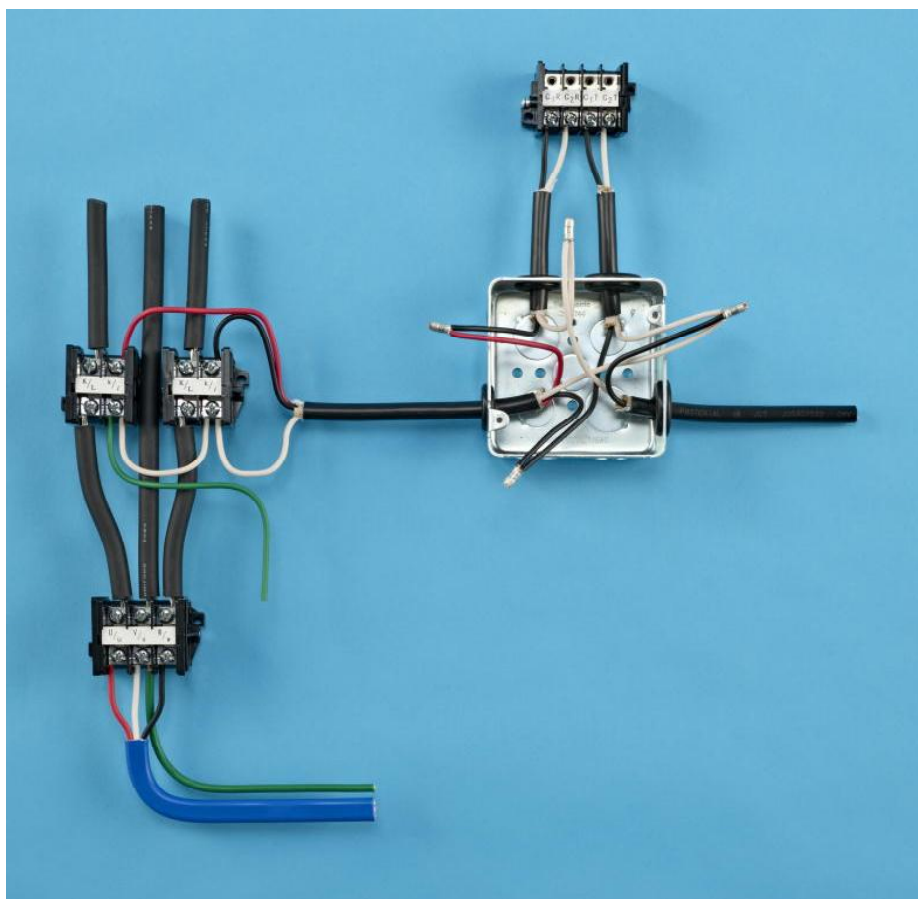


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、■ は電線の色別を問わないことを示す。

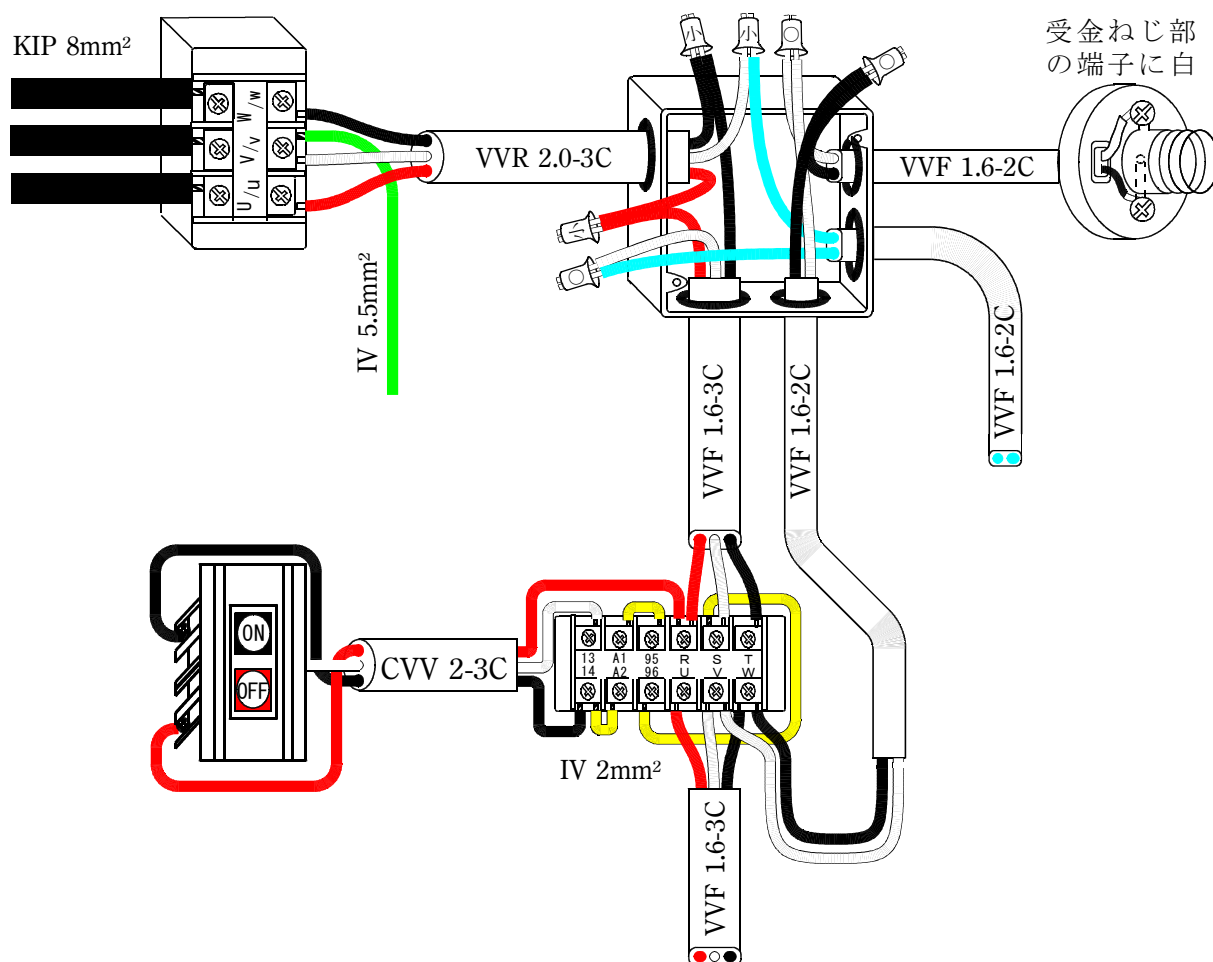

【複線図】

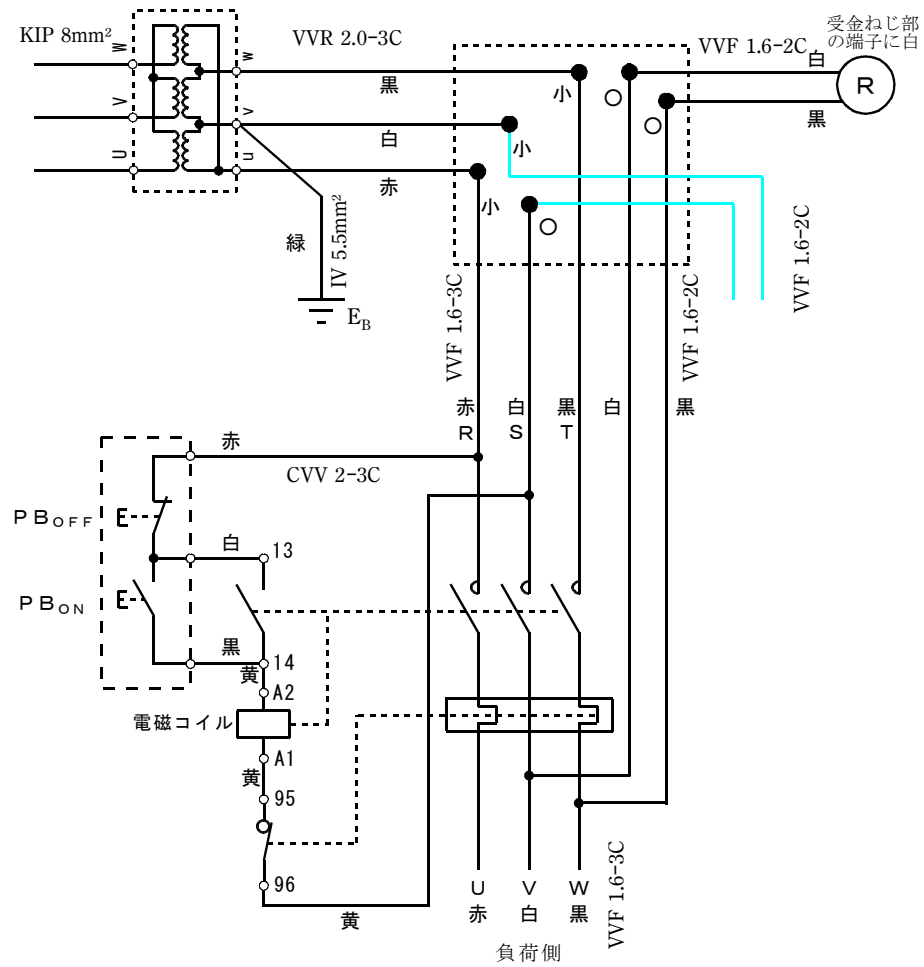


【正解作品例】

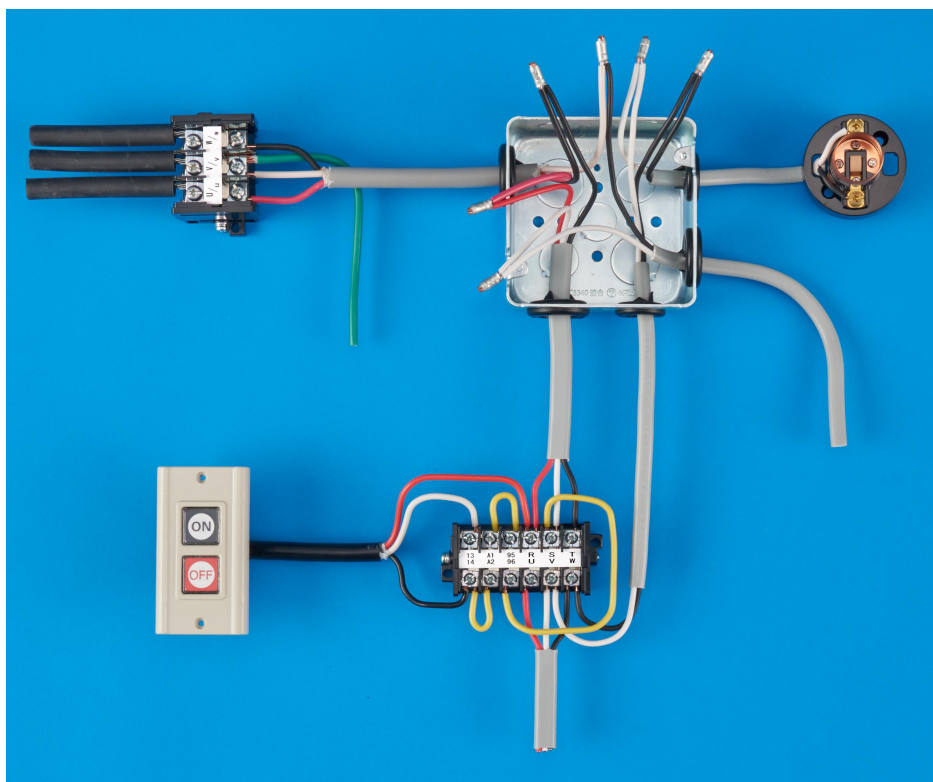


■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、  は電線の色別を問わないことを示す。

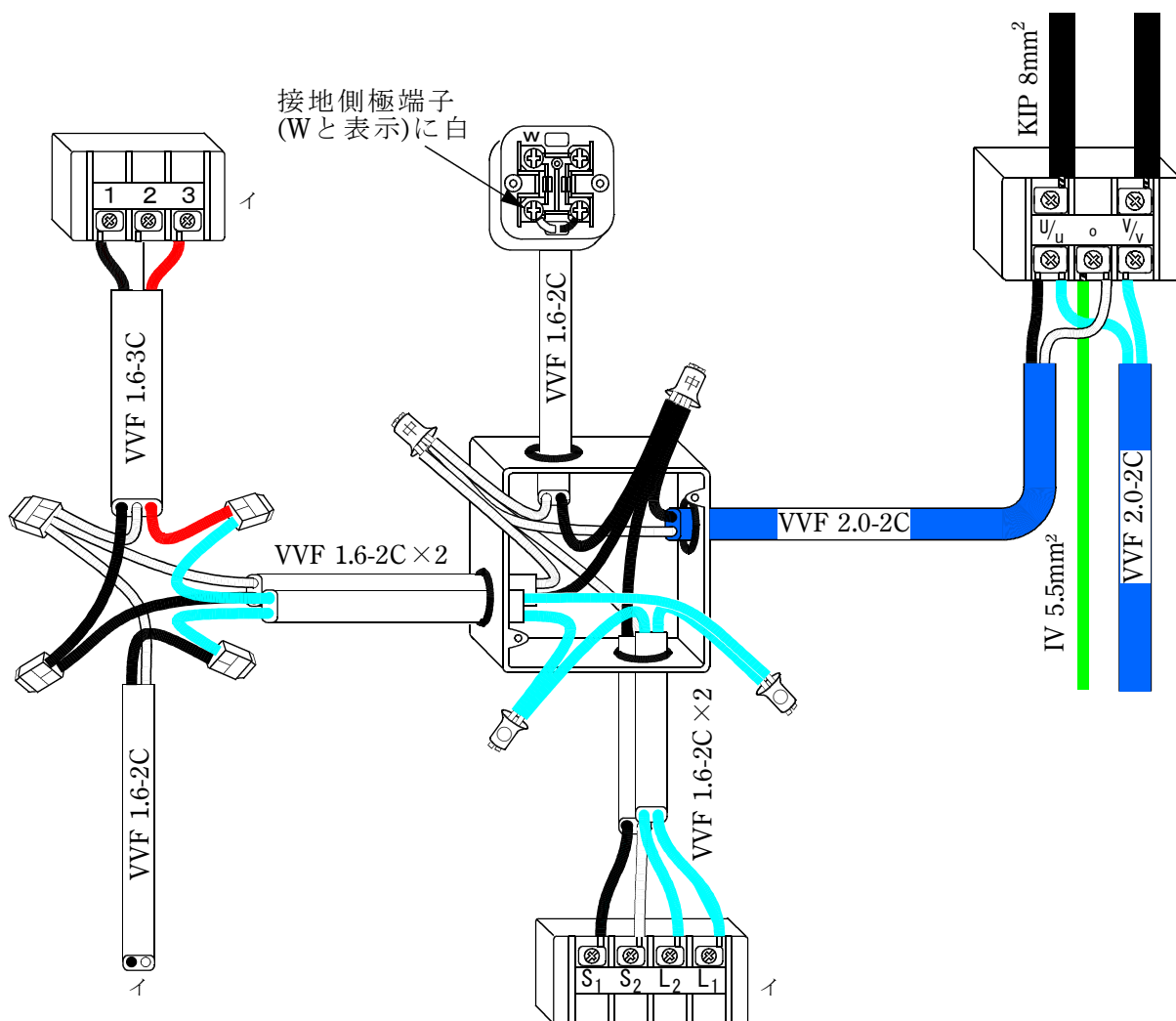

【複線図】

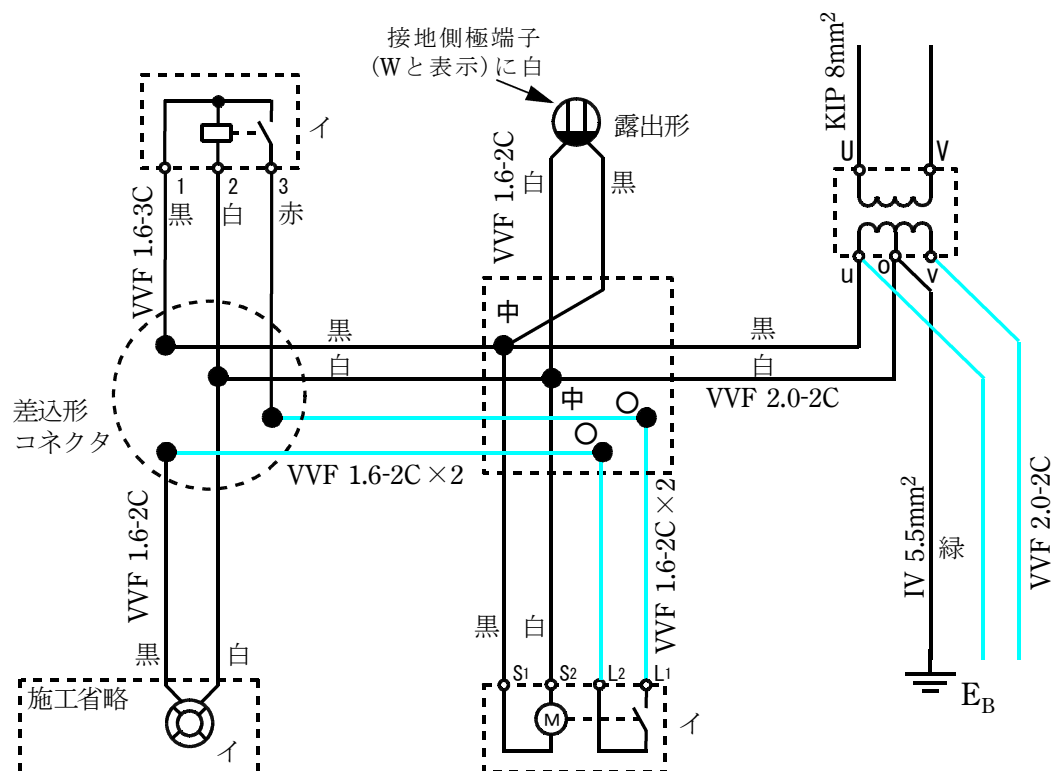


【正解作品例】

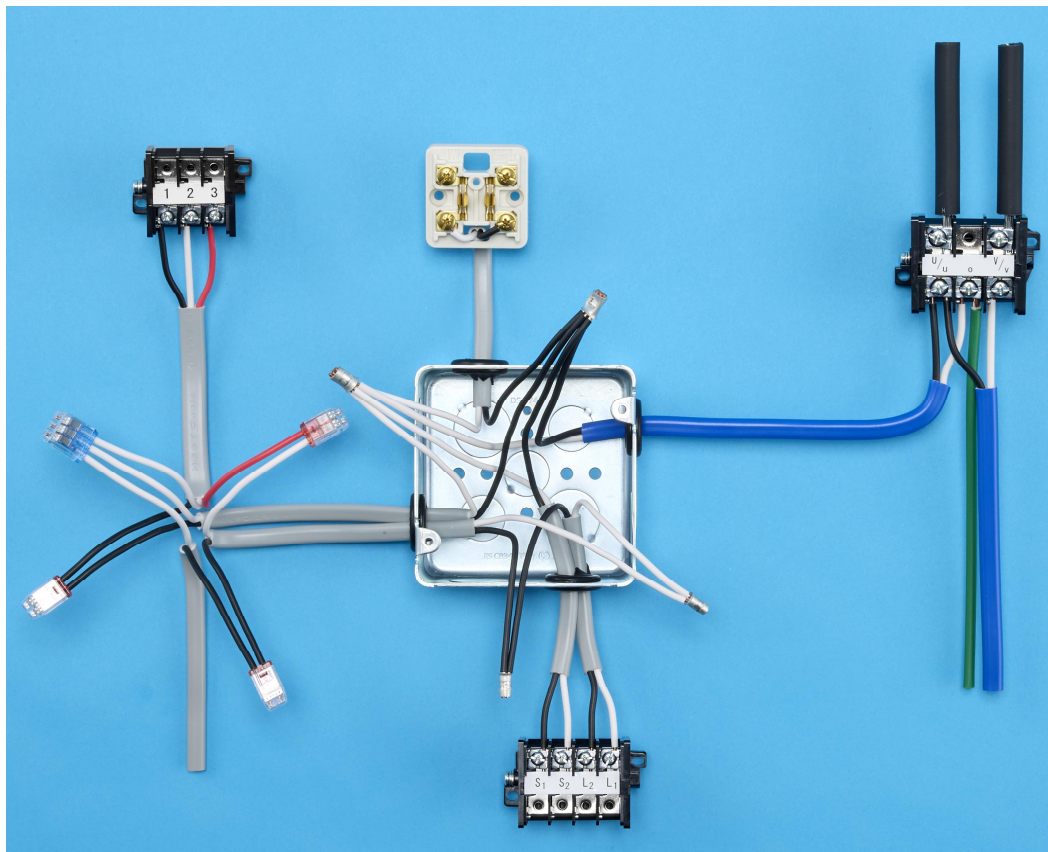


■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、■ は電線の色別を問わないことを示す。

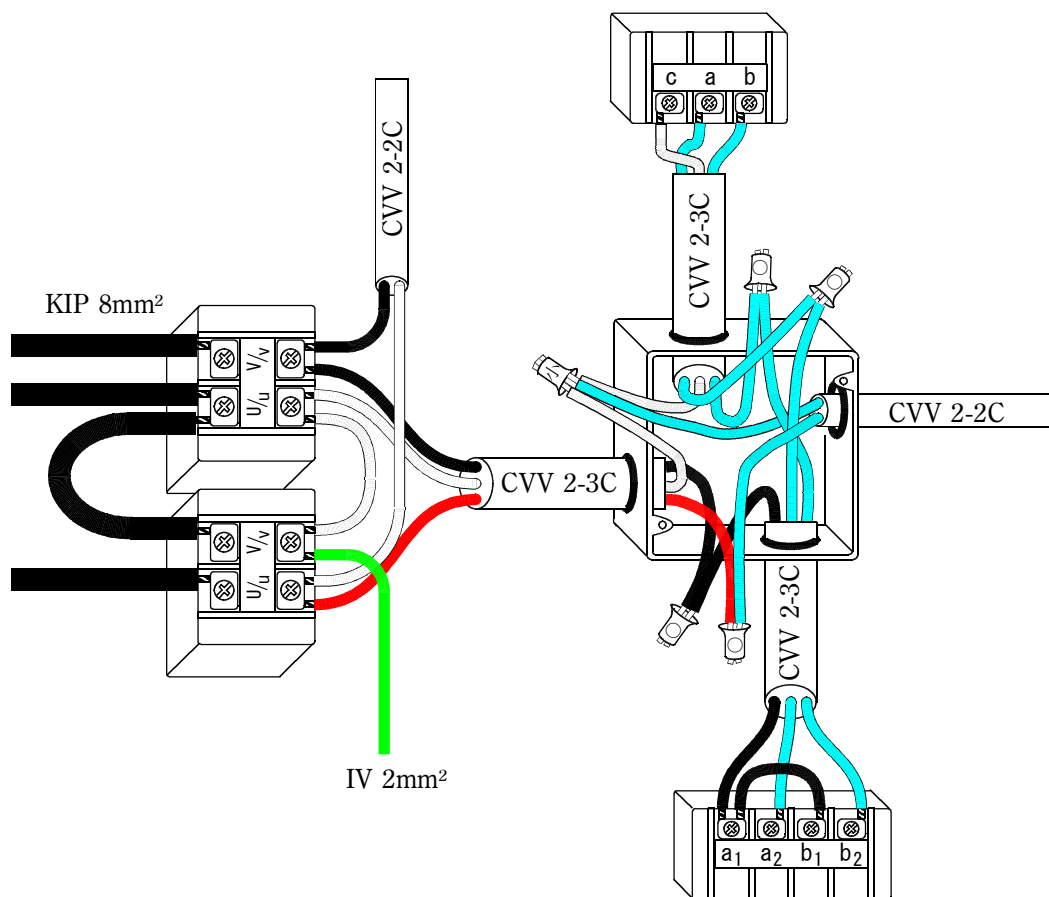

【複線図】

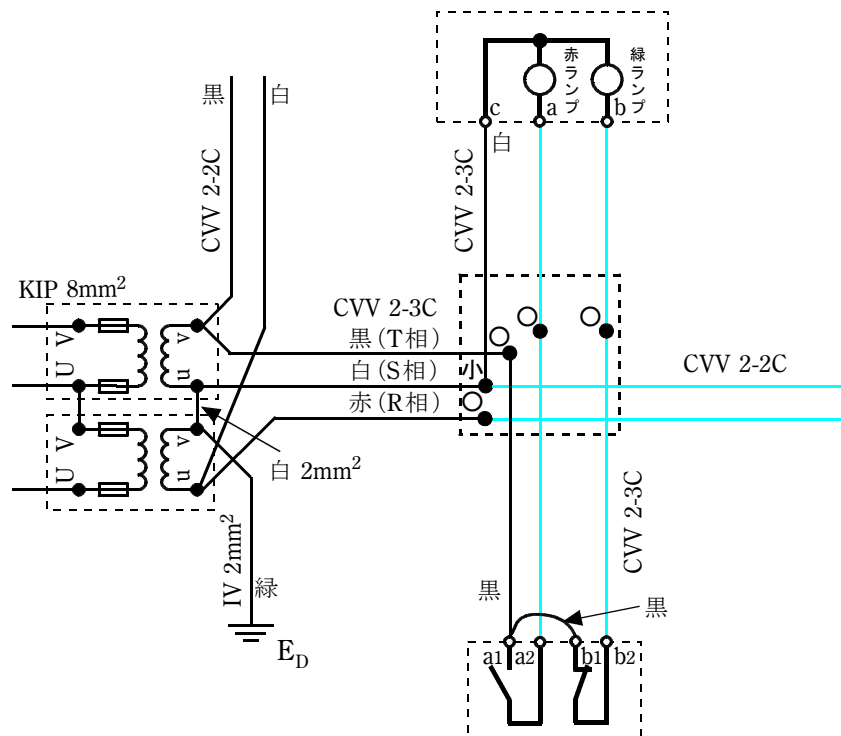

【正解作品例】

